

CM1 · FICHE 199216

Lire le résultat d'un test électrique sur papier

Prénom : _____ Date : _____

Lis la consigne, prends le temps de chercher et relis ta réponse.

1. Pour l'échantillon A, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	allumée
C	allumée
D	allumée

Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le courant circule dans ce test. / Toutes les matières conduisent toujours.

2. Pour l'échantillon A, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	allumée
C	allumée
D	éteinte

Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le courant circule dans ce test. / Toutes les matières conduisent toujours.

3. Pour l'échantillon A, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	éteinte
C	allumée
D	allumée

Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le courant circule dans ce test. / Toutes les matières conduisent toujours.

4. Pour l'échantillon B, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	éteinte
C	allumée
D	allumée

Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le passage du courant n'est pas mis en évidence par ce test. / Toutes les matières conduisent toujours.

5. Pour l'échantillon D, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	éteinte
C	allumée

D	allumée
---	---------

Toutes les matières conduisent toujours. / Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le courant circule dans ce test.

6. Pour l'échantillon B, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	éteinte
C	allumée
D	éteinte

Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le passage du courant n'est pas mis en évidence par ce test. / Toutes les matières conduisent toujours.

7. Pour l'échantillon D, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	allumée
B	éteinte
C	éteinte
D	éteinte

Toutes les matières conduisent toujours. / Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le passage du courant n'est pas mis en évidence par ce test.

8. Pour l'échantillon C, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	éteinte
B	allumée
C	éteinte
D	allumée

Toutes les matières conduisent toujours. / Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le passage du courant n'est pas mis en évidence par ce test.

9. Pour l'échantillon B, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	éteinte
B	éteinte
C	allumée
D	éteinte

Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le passage du courant n'est pas mis en évidence par ce test. / Toutes les matières conduisent toujours.

10. Pour l'échantillon C, quelle conclusion correspond au tableau ?

Simulation sur papier — circuit et pile supposés fonctionnels

Échantillon qui ferme le circuit	État de l'ampoule
A	éteinte
B	éteinte
C	allumée

D	éteinte
---	---------

Toutes les matières conduisent toujours. / Le tableau donne la couleur de l'échantillon. / Le courant circule dans ce test.

Ressource originale AnimyJob. Les indications de classe sont à adapter à la progression suivie. Aucun bilan officiel n'est délivré.